

Digital System Design and Lab: HW4

Lo Chun, Chou
R13922136

May 17, 2025

1

(1)

Present State			Next State		
C	B	A	C^+	B^+	A^+
0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1

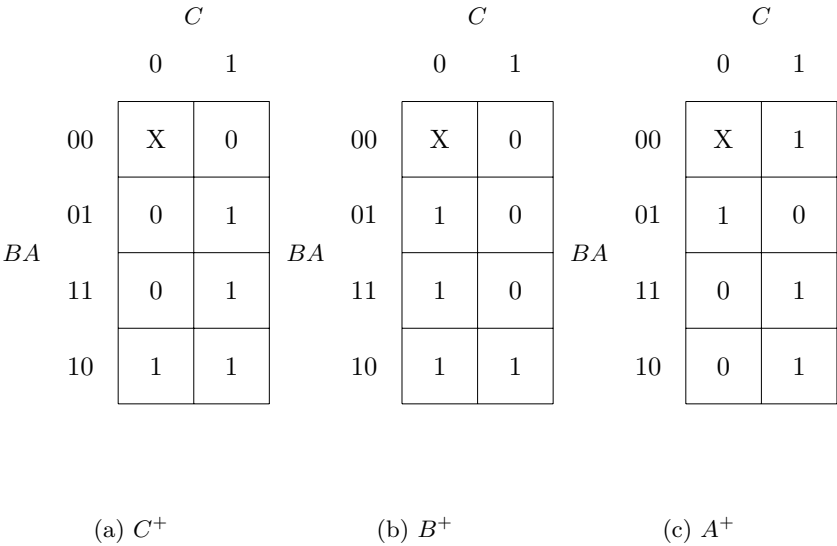


Figure 1: K-maps

(2)

The K-maps for D flip-flop are the same as the K-maps for C^+ , B^+ , and A^+ in (1), since we assign the values of D_C , D_B , and D_A to be C^+ , B^+ , and A^+ respectively.

Thus, the following D_C is the same as C^+ :

		C	
		0	1
BA	00	X	0
	01	0	1
	11	0	1
	10	1	1

Figure 2: D flip-flop (D_C)

The minimum SOP expression for D_C is:

$$D_C = AC + A'B$$

(3)

Since C is toggled for $CBA = \{010, 100\}$, we can derive the following K-map for T_C :

		C	
		0	1
BA	00	X	1
	01	0	0
	11	0	0
	10	1	0

Figure 3: T flip-flop (T_C)

The minimum SOP expression for T_C is:

$$T_C = A'B' + A'C'$$

(4)

From the truth table is subproblem (1), we have:

$$\{B, B^+\} = \begin{cases} \{0, 0\} & \text{for } CBA = \{101, 100\} \rightarrow \{S, R\} = \{0, X\} \\ \{0, 1\} & \text{for } CBA = \{001\} \rightarrow \{S, R\} = \{1, 0\} \\ \{1, 0\} & \text{for } CBA = \{111\} \rightarrow \{S, R\} = \{0, 1\} \\ \{1, 1\} & \text{for } CBA = \{011, 010, 110\} \rightarrow \{S, R\} = \{X, 0\} \end{cases}$$

		<i>C</i>	
		0	1
<i>BA</i>	00	X	0
	01	1	0
	11	X	0
	10	X	X

(a) S_B

		<i>C</i>	
		0	1
<i>BA</i>	00	X	X
	01	0	X
	11	0	1
	10	0	0

(b) R_B

The minimum SOP expression for S_B, R_B are:

$$\begin{aligned} S_B &= C' \\ R_B &= AC \end{aligned}$$

(5)

From the truth table is subproblem (1), we have:

$$\{A, A^+\} = \begin{cases} \{0, 0\} & \text{for } CBA = \{010\} \rightarrow \{J, K\} = \{0, X\} \\ \{0, 1\} & \text{for } CBA = \{110, 100\} \rightarrow \{J, K\} = \{1, X\} \\ \{1, 0\} & \text{for } CBA = \{011, 101\} \rightarrow \{J, K\} = \{X, 1\} \\ \{1, 1\} & \text{for } CBA = \{001, 111\} \rightarrow \{J, K\} = \{X, 0\} \end{cases}$$

		<i>C</i>	
		0	1
<i>BA</i>	00	X	1
	01	X	X
	11	X	X
	10	0	1

(a) J_A

		<i>C</i>	
		0	1
<i>BA</i>	00	X	X
	01	0	1
	11	1	0
	10	X	X

(b) K_A

The minimum SOP expression for J_A, K_A are:

$$\begin{aligned} J_A &= C \\ K_A &= BC' + B'C \end{aligned}$$